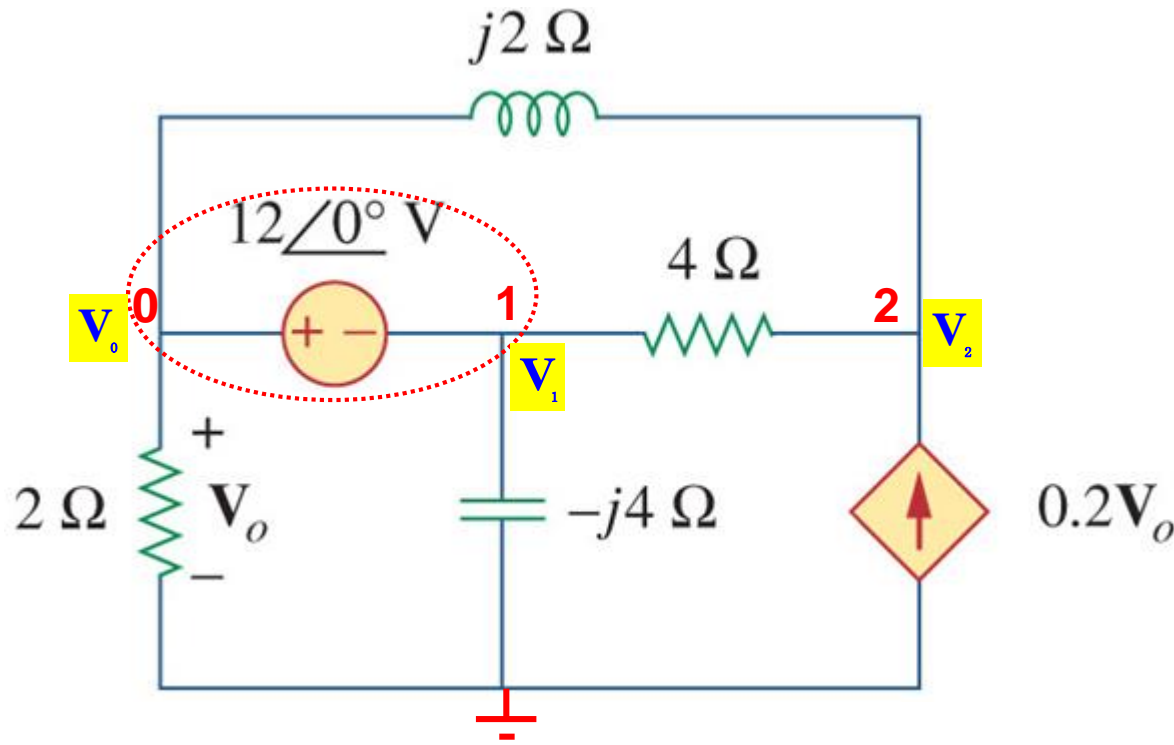


Problem 10.19 P445

Obtain V_o in Fig. 10.68 using nodal analysis.



Solution:

$$V_0 + V_1: \frac{V_0}{2} + \frac{V_0 - V_2}{j2} + \frac{V_1}{-j4} + \frac{V_1 - V_2}{4} = 0$$


$$V_0 - V_1 = 12\angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow V_0 = 7.68\angle 50^\circ$$

$$V_2: \frac{V_2 - V_1}{4} + \frac{V_2 - V_0}{j2} = 0.2V_0$$

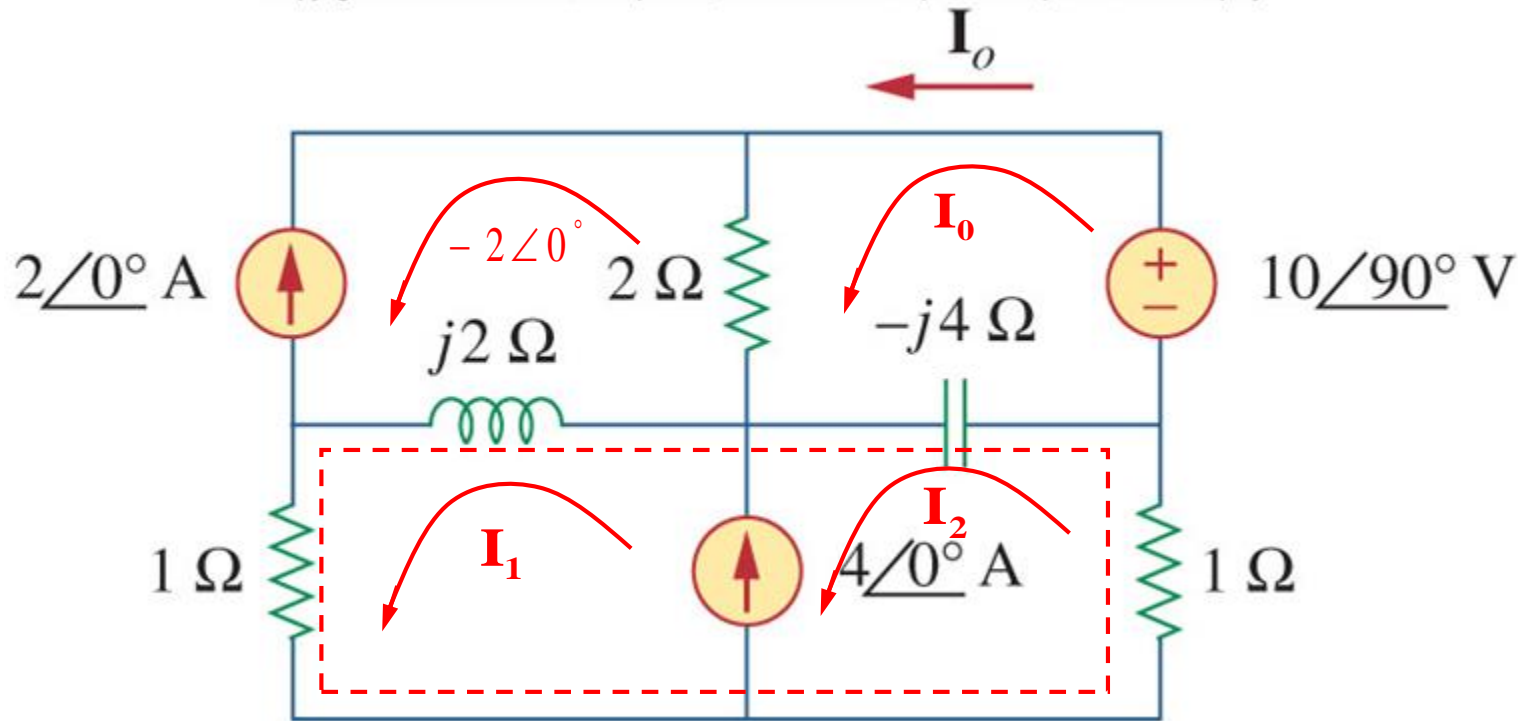Problem 10.38 P447

Using mesh analysis, obtain \mathbf{I}_o in the circuit shown in Fig. 10.83.



Solution:

$$\mathbf{I}_o : (2 - j4)\mathbf{I}_o + j4\mathbf{I}_2 - 2(-2\angle 0^\circ) = 10\angle 90^\circ$$


$$\mathbf{I}_1 + \mathbf{I}_2 : (1 + j2)\mathbf{I}_1 + (1 - j4)\mathbf{I}_2 + j4\mathbf{I}_o - j2(-2\angle 0^\circ) = 0$$

$$\mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_2 = 4\angle 0^\circ$$


$$\Rightarrow \mathbf{I}_o = 3.35\angle 174^\circ$$

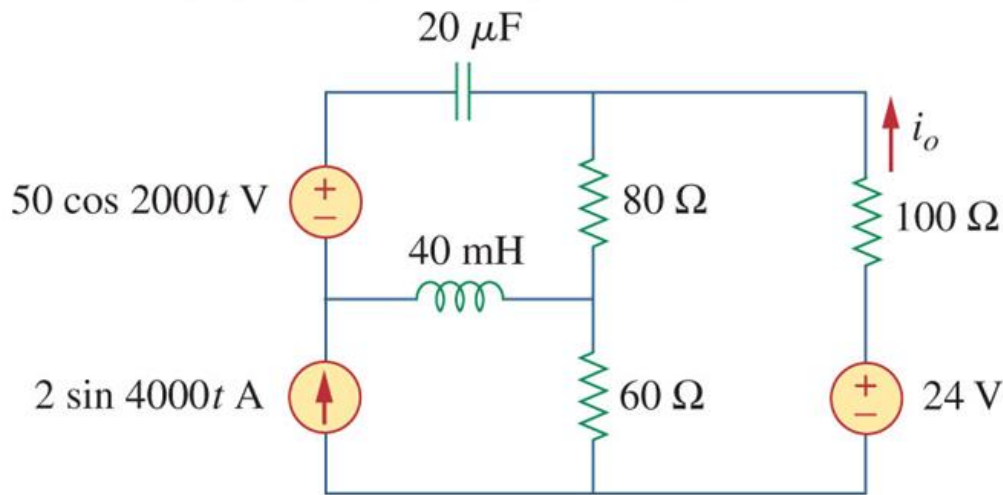Problem 10.48 P448

Find i_o in the circuit of Fig. 10.93 using superposition.




Solution:

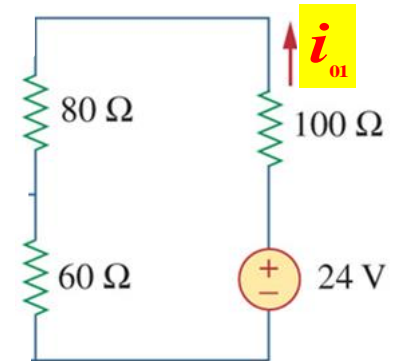

24V-source is alone acting:

$$i_{o1} = \frac{24}{100 + 80 + 60} = 0.1 \text{ A}$$

50 cos 2000t-source is alone acting:

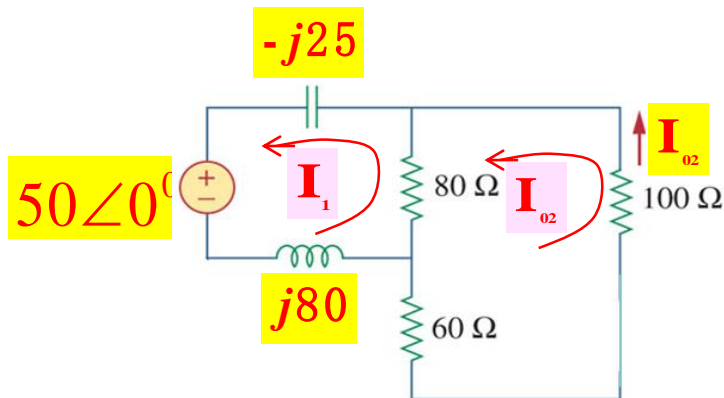

$$I_1 : (j80 + 80 - j25)I_1 - 80I_{o2} = -50 \angle 0^\circ$$



$$I_{o2} : -80I_1 + (80 + 60 + 100)I_{o2} = 0$$

$$\Rightarrow I_{o2} = 0.22 \angle 135^\circ$$

$$\text{So: } i_{o2}(t) = 0.22 \cos(2000t + 135^\circ)$$

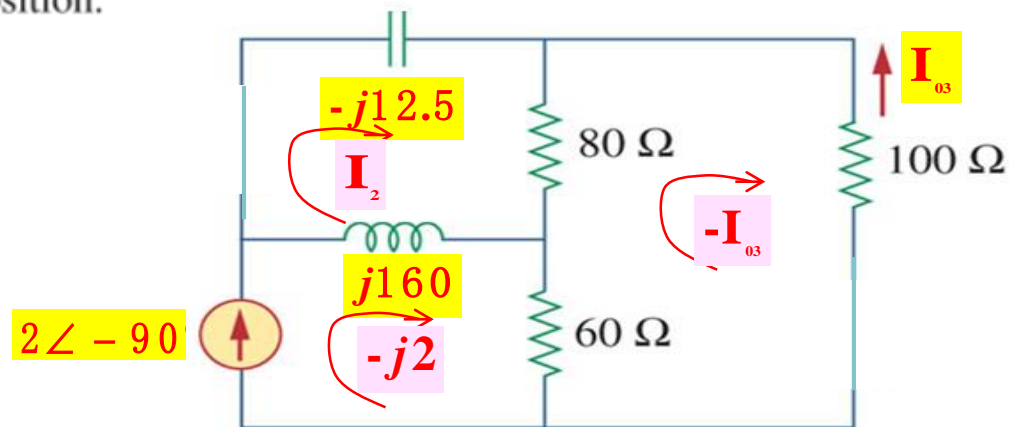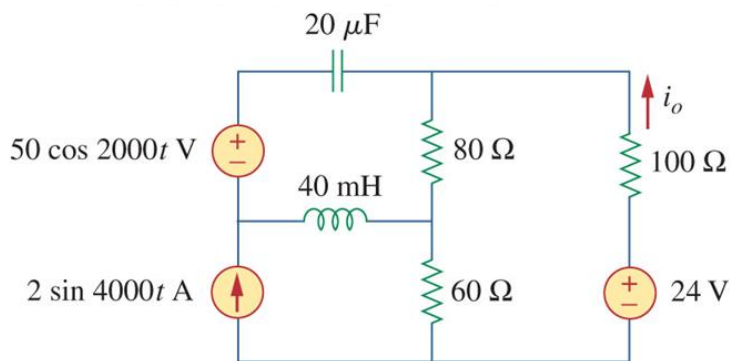Problem 10.48 P448

Find i_o in the circuit of Fig. 10.93 using superposition.



$2 \sin 4000t$ -source is alone acting:

$$I_2 : (j160 + 80 - j12.5)I_2 - j160(-j2) - 80(-I_{03}) = 0$$

$$-I_{03} : -80I_2 + (80 + 60 + 100)(-I_{03}) - 60(-j2) = 0$$

$$\Rightarrow I_{03} = 1.18 \angle 122.5^\circ$$

$$\text{So: } i_{03}(t) = 1.18 \cos(4000t + 122.5^\circ)$$


$$= -1.18 \sin(4000t + 32.5^\circ)$$

$$\text{Then: } i_o = i_{01} + i_{02}(t) + i_{03}(t)$$

$$= 0.1 + 0.22 \cos(2000t + 135^\circ) - 1.18 \sin(4000t + 32.5^\circ)$$

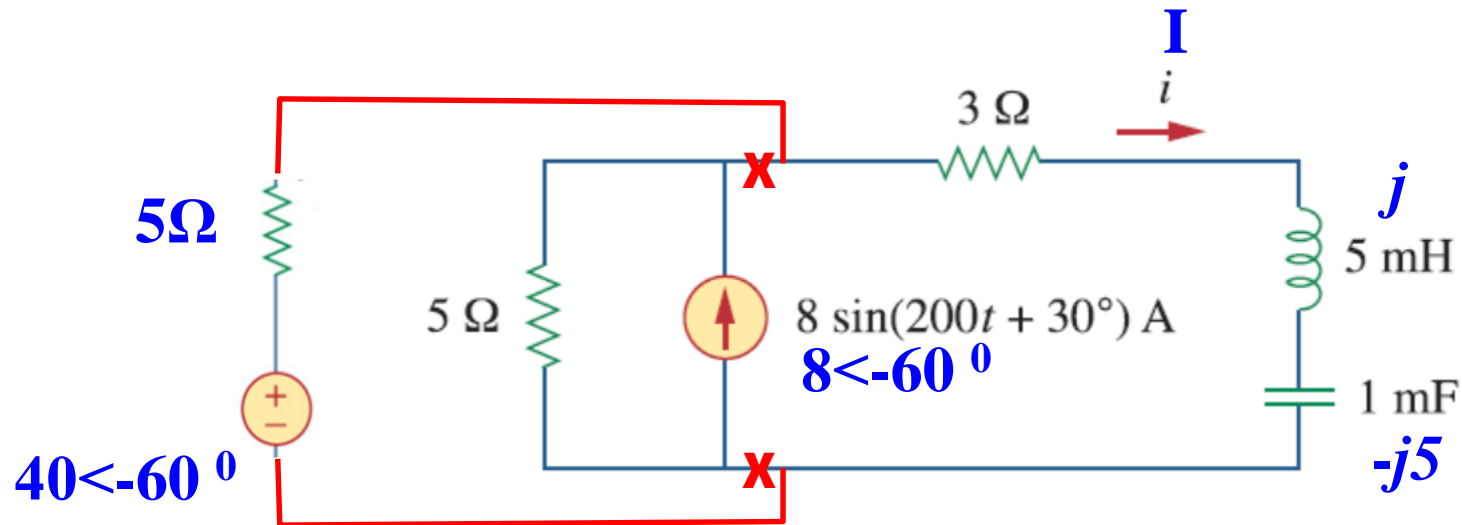Problem 10.49 P448

Using source transformation, find i in the circuit of Fig. 10.94.




Solution:

$$I = \frac{40\angle -60^\circ}{5 + 3 + j - j5} = 4.46\angle -33.5^\circ \text{ A}$$

$$\begin{aligned}\text{So: } i &= 4.46\cos(200t - 33.5^\circ) \\ &= 4.46\sin(200t + 56.5^\circ)\end{aligned}$$

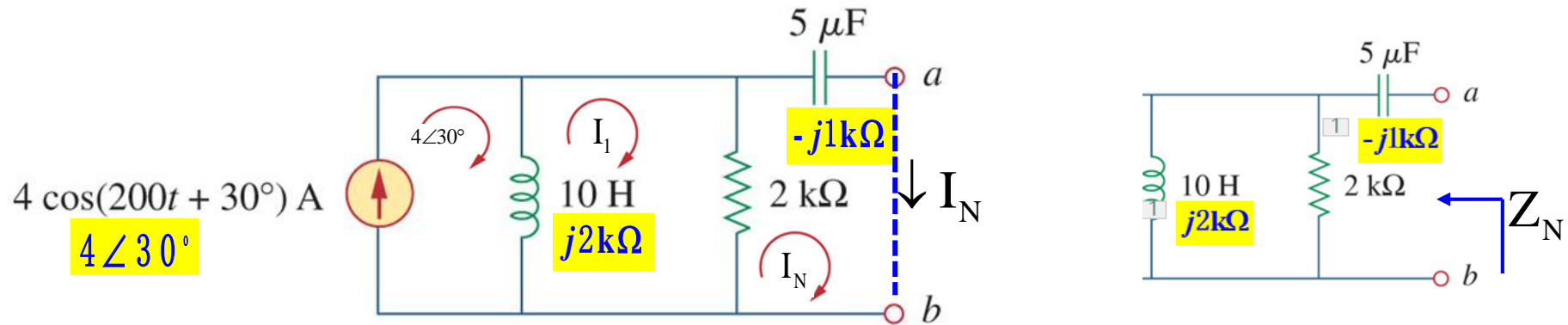Problem 10.63 P450

Obtain the Norton equivalent of the circuit depicted in Fig. 10.106 at terminals a - b .



Solution: For Z_N : $Z_N = -j + j2 \parallel 2 = 1 \text{ k}\Omega$

For I_N

$$I_1: (2 + j2)I_1 - 2I_N - j2 \times 4\angle 30^\circ = 0$$


$$I_N: -2I_1 + (2 - j)I_N = 0$$

$$\Rightarrow I_N = 5.66 \angle 75^\circ$$

$$\text{So: } i_N = 5.66 \cos(200t + 75^\circ)$$

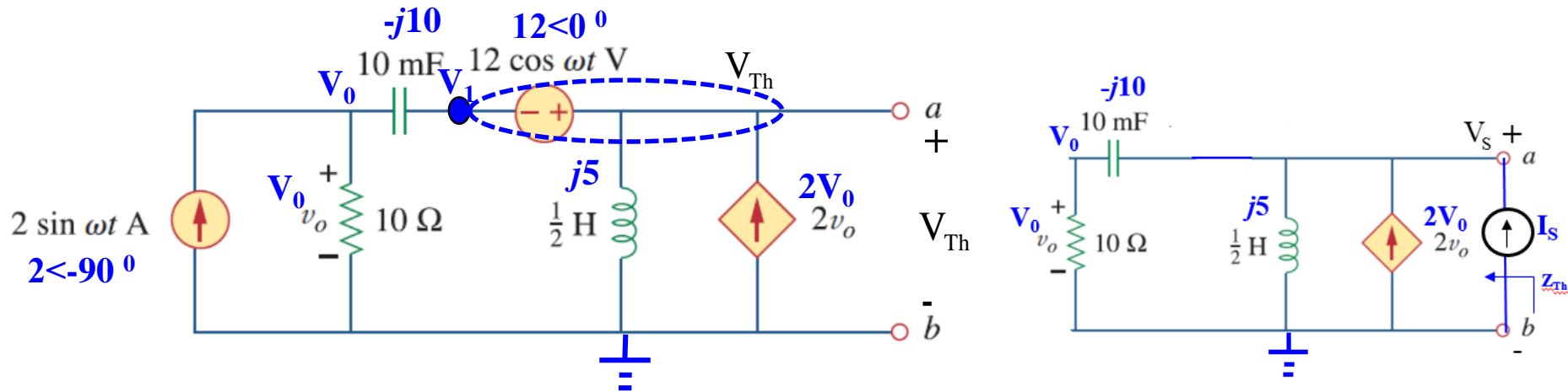Problem 10.66 P450

At terminals a - b , obtain Thevenin and Norton equivalent circuits for the network depicted in Fig. 10.109. Take $\omega = 10$ rad/s.



Solution:

For V_{Th} :

$$V_0: \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{-j10} \right) V_0 - \frac{1}{-j10} V_1 = 2 \angle -90^\circ$$

$$V_1 + V_{Th}: \frac{V_1 - V_0}{-j10} + \frac{V_{Th}}{j5} = 2V_0$$

$$V_{Th} - V_1 = 12 \angle 0^\circ$$

$$\Rightarrow V_{Th} = 29.79 \angle -3.6^\circ$$

For Z_{Th} :

$$\left(\frac{1}{10} + \frac{1}{-j10} \right) V_0 - \frac{1}{-j10} V_S = 0$$


$$-\frac{V_0}{-j10} + \left(\frac{1}{j5} + \frac{1}{-j10} \right) V_S = 2V_0 + I_S$$

$$\Rightarrow Z_{Th} = \frac{V_S}{I_S} = 0.67 \angle 130^\circ = Z_N$$

$$I_N = \frac{V_{Th}}{Z_{Th}} = 44.46 \angle -134^\circ$$

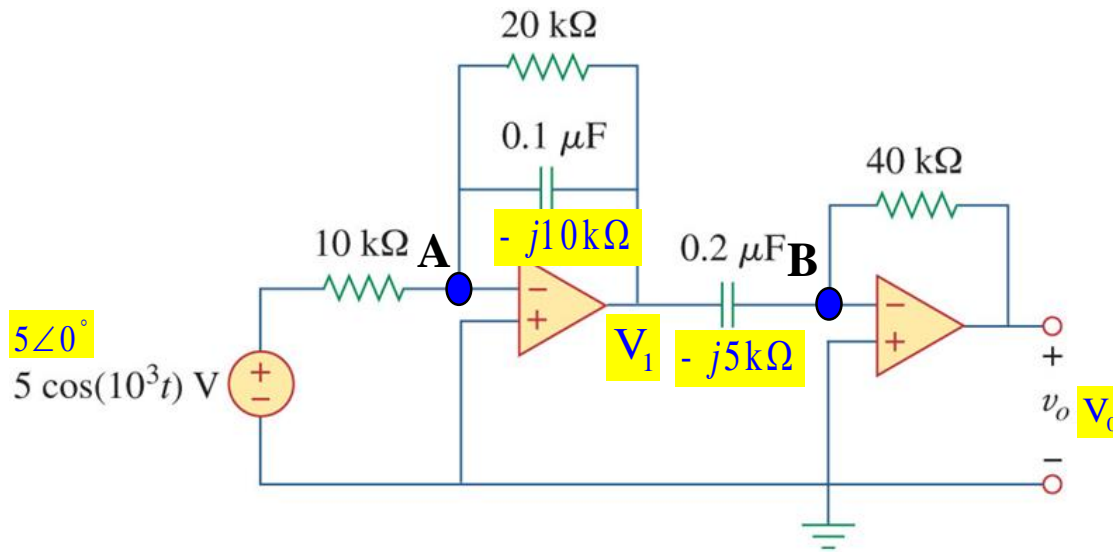Problem 10.79 P453

For the op amp circuit in Fig. 10.122, obtain $v_o(t)$.



Solution:

$$\text{A: } \frac{5\angle 0^\circ}{10} + \frac{V_1}{-j10} + \frac{V_1}{20} = 0$$

$$\text{B: } \frac{V_1}{-j5} + \frac{V_0}{40} = 0$$

$$\Rightarrow V_0 = 35.7\angle 27^\circ$$

$$\text{So: } v_o(t) = 35.7 \cos(10^3 t + 27^\circ)$$