
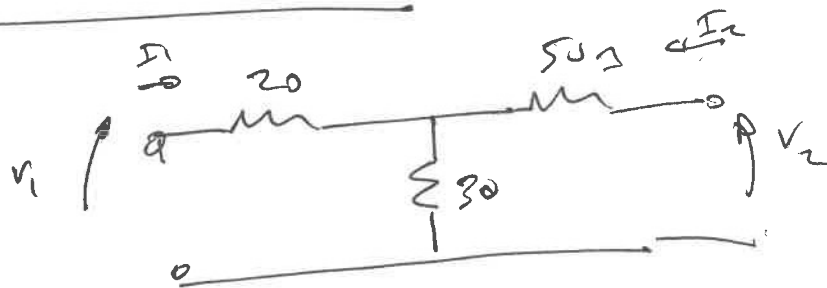


• Tute 5 Q1 worked solutions

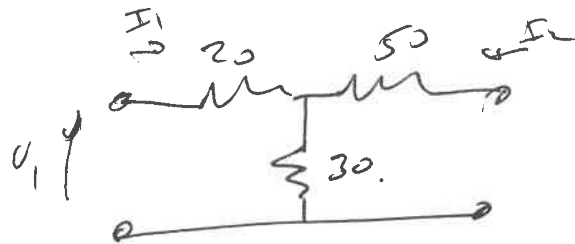

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$



$$I_1 = \frac{V_1}{50}$$

$$Z_{11} = 50$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0} = 80$$




$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$V_1 = \frac{30}{80} V_2 \quad I_2 = \frac{V_2}{80}$$

$$\frac{V_1}{I_2} = \frac{\frac{30}{80} V_2}{\frac{V_2}{80}} = 30$$

$$Z_{21} = \frac{V_2}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

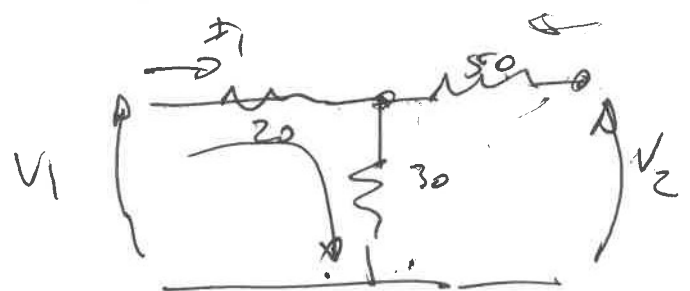

$$I_1 = \frac{V_1}{50}$$

$$V_2 = \frac{30}{50} V_1$$

$$\frac{V_2}{I_1} = \frac{\frac{30}{50} V_1}{\frac{V_1}{50}} = 30$$


$$Z_{21} = 30$$

$$Z_{21} = Z_{12}$$

$$\begin{aligned} Z_{11} &= 50 \\ Z_{22} &= 80 \\ Z_{21} &= Z_{12} = 30 \end{aligned}$$

TUTE 5 worked solutions

Q2

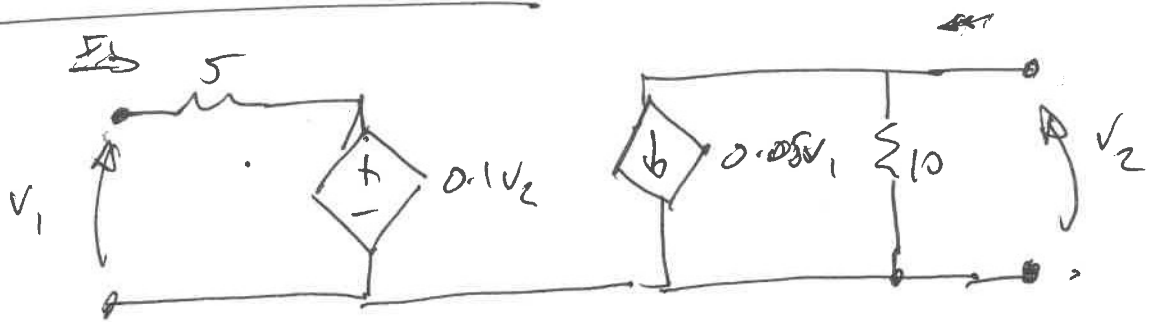

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0}$$

$$V_2 = -0.5V_1$$

$$I_1 = \frac{V_1 - 0.1V_2}{5}$$

$$I_1 = \frac{V_1 + 0.05V_1}{5} = \frac{1.05V_1}{5}$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} = \frac{5}{1.05} = \underline{\underline{4.76}}$$

$$Z_{11} = \frac{V_1}{I_1} \Big|_{I_2=0} = \frac{V_1}{\frac{1.05V_1}{5}} = \underline{\underline{4.76}}$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$V_1 = 0.1V_2$$

$$I_2 = \frac{V_2}{10} + 0.05V_1$$

$$I_2 = 0.1V_2 + 0.005V_2$$

$$I_2 = 0.105V_2$$

$$Z_{22} = \frac{V_2}{I_2} = \frac{V_2}{0.105V_2} = \frac{1}{0.105} = \underline{\underline{9.52}}$$

$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} \Big|_{I_1=0}$$

$$V_1 = 0.1V_2$$

$$I_2 = \frac{V_2}{10} + 0.05V_1$$

$$Z_{12} = \frac{V_1}{I_2} = \frac{0.1V_2}{\frac{10V_2}{10} + 0.05V_1} = \frac{0.1V_2}{1.05V_1} = 0.952$$

Task 5 worked solutions

Q2

$$Z_{21} = \left. \frac{V_2}{I_1} \right|_{I_2=0}$$

$$I_1 = \frac{V_1 - 0.4V_2}{5}$$

$$V_2 = -0.5V_1$$

$$I_1 = \frac{-2V_2 - 0.1V_2}{5}$$

$$\left. Z_{21} = \frac{V_2}{\frac{-2.1V_2}{5}} \right| = \frac{-5}{2.1} = \underline{\underline{-2.38}}$$

$$Z_{11} = 4.76$$

$$Z_{22} = 9.52$$

$$Z_{12} = 0.952$$

$$Z_{21} = -2.38$$

Tut 5

Q3

$$\begin{bmatrix} V_1 \\ V_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z_{11} & z_{12} \\ z_{21} & z_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \end{bmatrix}$$

$$V_1 = 10^3 I_1 + 10 I_2 \quad (1)$$

$$V_2 = -10^6 I_1 + 10^4 I_2 \quad (2)$$

$$I_1 = \frac{V_3 - V_1}{1000}$$

$$10^3 I_1 = V_3 - V_1 \quad (3)$$

$$\frac{V_2}{10^4} = -I_2 \quad (4)$$

(3) into (1)

$$V_1 = V_3 - V_1 + 10 I_2$$

$$2V_1 = V_3 + 10 I_2 \quad I_2 = \frac{2V_1 - V_3}{10} \quad (6)$$

$$\text{from (2) + (4)} \quad -10^4 I_2 = -10^6 I_1 + 10^4 I_2$$

$$-I_2 = -100 I_1 + I_2$$

$$2 I_2 = 100 I_1$$

$$I_2 = 50 I_1 \quad (5)$$

(1) + (5)

$$V_1 = \frac{10^3}{50} I_2 + 10 I_2 = 30 I_2$$

$$\frac{V_1}{30} = \frac{2V_1 - V_3}{10}$$

$$V_1 \frac{5}{6} = V_3$$

$$V_1 = \frac{6}{5} V_3$$

$$V_2 = -10^4 I_2 = -\frac{10^4 V_1}{30}$$


$$\frac{V_1}{I_1} = 50 \times 30 I_1$$

$$\frac{V_1}{I_1} = 1500$$

$$\frac{V_2}{V_1} = -\frac{10^4}{30} = -333$$

TUT 5 Q4

worked solutions

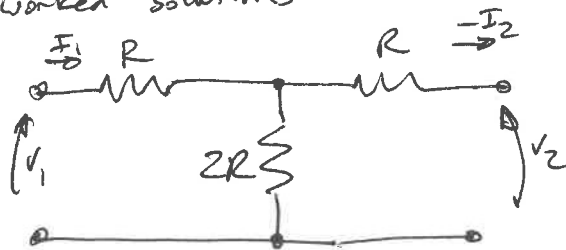


$$\begin{bmatrix} V_1 \\ I_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} \begin{bmatrix} V_2 \\ I_2 \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} V_1 &= AV_2 - BI_2 \\ I_1 &= CV_2 - DI_2 \end{aligned}$$

$$A = \left. \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0} \quad \frac{V_1}{\frac{2}{3}V_1} = \frac{3}{2} = \underline{\underline{1.5}}$$

$$B = \left. \frac{V_1}{-I_2} \right|_{V_2=0}$$

$$= \frac{V_1}{\frac{2}{5}V_1}$$
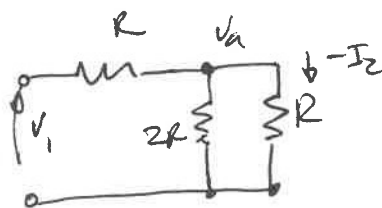
$$= \frac{5R}{2} = \underline{\underline{2.5R}}$$



$$-I_2 = \frac{2}{5R} V_1$$

$$-I_2 = \frac{V_a}{R}$$

$$V_a = V_1 \frac{2R \parallel R}{R + 2R \parallel R}$$

$$2R \parallel R = \frac{1}{\frac{1}{2R} + \frac{1}{R}} = \frac{2R^2}{3R} = \frac{2}{3}R$$

$$V_a = \frac{\frac{2}{3}R}{R + \frac{2}{3}R} V_1 = \frac{\frac{2}{3}}{\frac{3+2}{3}} V_1$$

$$= \frac{2}{5} V_1$$

$$C = \left. \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{3R}$$

$$V_2 = \frac{2R V_1}{3R} = \frac{2}{3} V_1$$

$$= \frac{\frac{V_1}{3R}}{\frac{2}{3}V_1} = \frac{1}{2R} = \underline{\underline{0.5/R}}$$


$$D = \left. \frac{I_1}{-I_2} \right|_{V_2=0} \quad \text{from before } -I_2 = \frac{2}{5R} V_1$$

$$I_1 = \frac{V_1}{R + \frac{2}{3}R} = \frac{3V_1}{5R}$$

$$= \frac{\frac{3}{5R} V_1}{\frac{2}{5R} V_1} = 1.5$$

$$\boxed{\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & 2.5R \\ 0.5/R & 1.5 \end{bmatrix}}$$

turn 5 Q4 worked solutions continued

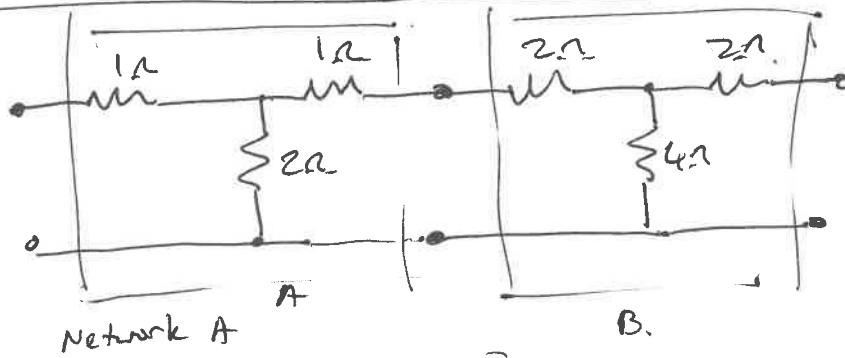

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & 2.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix}$$

Network B

$$\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.5 & 5 \\ 0.25 & 1.5 \end{bmatrix}$$

$$\text{TOTAL} \begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{Network A} \\ A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \text{Network B} \\ B \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.5 & 2.5 \\ 0.5 & 1.5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1.5 & 5 \\ 0.25 & 1.5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1.5 \times 1.5 + 2.5 \times 0.25, & 1.5 \times 5 + 2.5 \times 1.5 \\ 0.5 \times 1.5 + 1.5 \times 0.25, & 0.5 \times 5 + 1.5 \times 1.5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2.875 & 11.25 \\ 1.125 & 4.75 \end{bmatrix}$$