

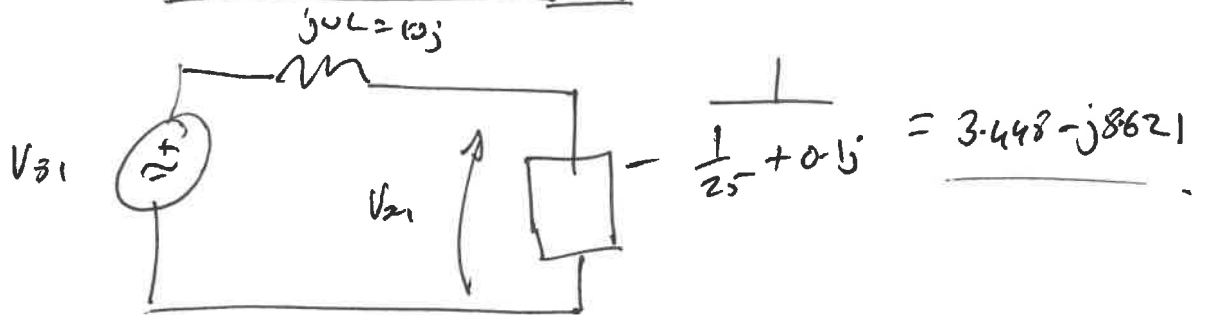


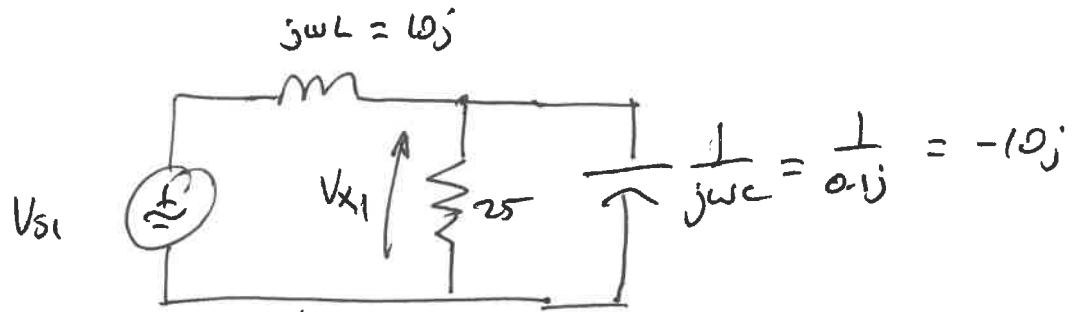Q1a)

$$V_{x1} = \frac{3.448 - j8.621}{3.448 - j8.621 + j10} V_{s1} = \underline{-2.5j} V_{s1}$$



$$\cos(0) = \sin(45^\circ)$$

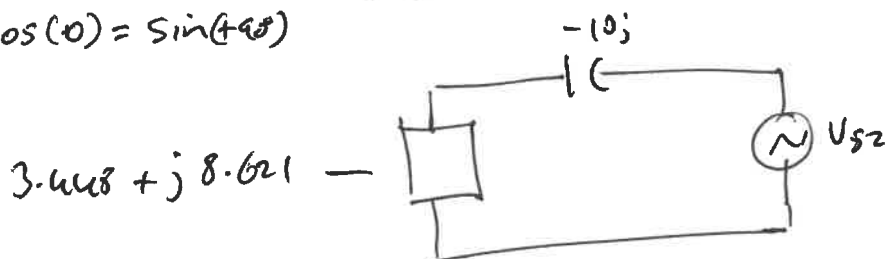

$$V_{x2} = \frac{3.448 + j8.621}{3.448 + j8.621 - 10j} V_{s2} = \underline{2.5j} V_{s2}$$


$$V_x = V_{x1} + V_{x2}$$

$$V_{s1} = 10 \angle 90^\circ$$

$$V_{s2} = 10 \angle 0^\circ$$

$$V_x = \frac{(-2.5j) 10 \angle 90^\circ}{2.5 \angle -90^\circ} + \frac{2.5j 10 \angle 0^\circ}{2.5 \angle 90^\circ}$$
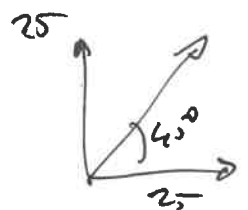
$$= 25 \angle 0^\circ + 25 \angle 90^\circ$$





$$V_x(t) = 35.36 \sin(1000t + 45^\circ)$$

$$\text{or } 35.36 \cos(1000t - 45^\circ)$$

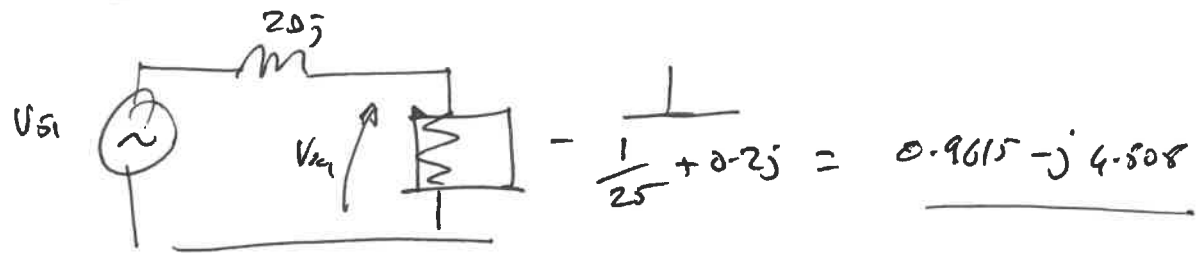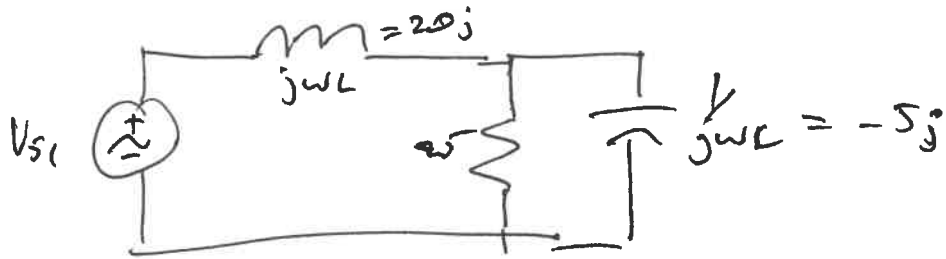Q1b)

already have response for  $V_{s2}(t)$   
 need just for  $V_{s1}(t) = 10 \cos(2000t)$



$$V_{x1} = \frac{0.04 - j4.808}{0.04 - j4.808 + 20j} V_{s1} = (-0.3112 - j0.0829) V_{s1}$$

$$\downarrow$$

$$0.322 \angle -165^\circ V_{s1}$$

$$V_{x1} = \underline{3.22 \angle -75^\circ}$$


$$V_{x1}(t) = 3.22 \sin(2000t - 75^\circ)$$

$$V_{x2}(t) = 25 \sin(1000t + 90^\circ)$$

$$V_x(t) = V_{x1}(t) + V_{x2}(t)$$

$$V_x(t) = 3.22 \sin(2000t - 75^\circ) + 25 \sin(1000t + 90^\circ)$$

$$= \underline{3.22 \cos(2000t - 165^\circ) + 25 \cos(1000t)}$$

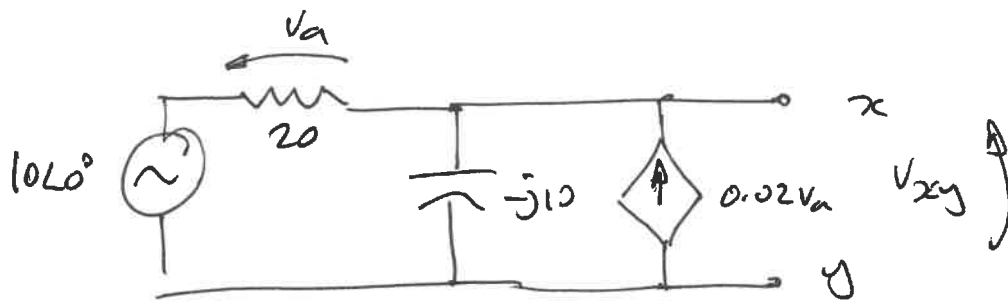Q 2

$$\frac{V_{xy} - 10\angle 0^\circ}{20} + \frac{V_{xy}}{-j10} - 0.02V_a = 0$$


$$V_{xy} = 10 - V_a \quad \swarrow \quad V_a = 10 - V_{xy}$$

$$0.05V_{xy} - 0.5 + \frac{V_{xy}}{-j10} - 0.2 + 0.02V_{xy} = 0$$

$$V_{xy} (0.07 + 0.1j) = 0.7$$

$$V_{xy} = 3.29 - j4.70$$

$$V_{th} = 5.73\angle -55^\circ$$

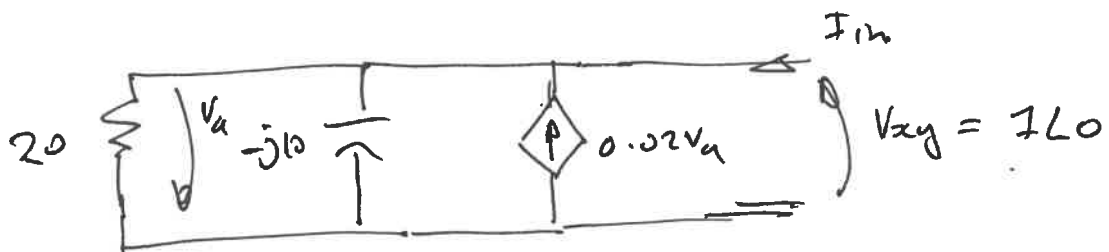

$$I_{in} = \left( \frac{1}{20} + \frac{1}{-j10} + 0.02 \right) V_{xy}$$

$$I_{in} = (0.07 + 0.1j) V_{xy}$$

$$Z_{th} = \frac{V_{xy}}{I_{in}} = \frac{1}{0.07 + j0.1} = \underline{\underline{4.70 - 6.71j}}$$