



Q1.

$t < 0$



for $t < 0$ $i_L(t) = \frac{5}{1} = \underline{\underline{5A}}$

$t > 0$

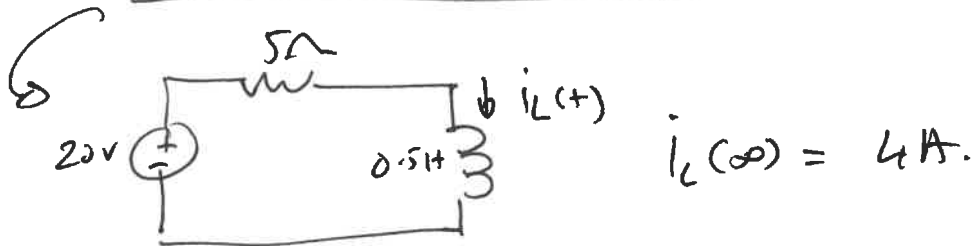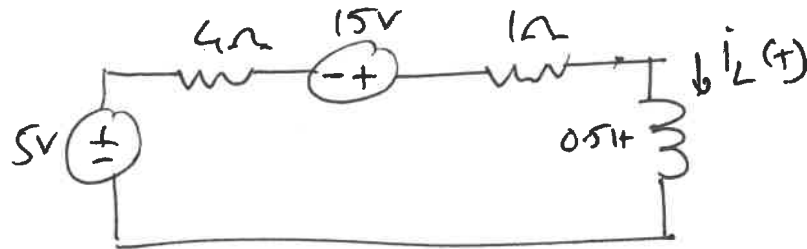

$i_L(\infty) = 4A.$


$$\tau = \frac{L}{R} = 0.1s$$

for $t > 0$ $i_L(t) = 4 + (5-4)e^{-t/0.1} A.$


$$i_L(t) = 4 + e^{-t/0.1} A$$

Q2

for $t < 0$

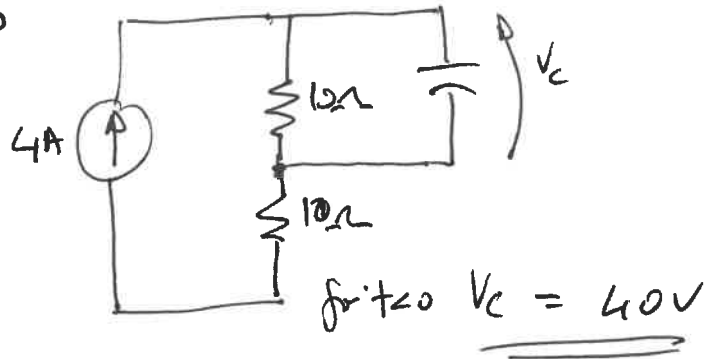

for $t > 0$

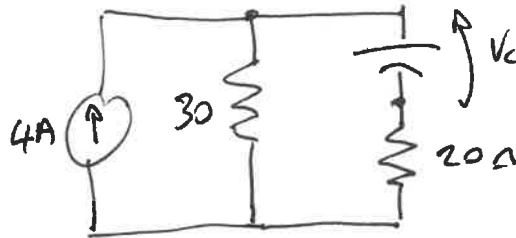

for $t = \infty$ $V_c = 120V$

$$\tau = RC \quad R_{th} = 50 \quad C = 1 \times 10^{-6}$$

$$\tau = 50 \times 10^{-6}$$

for $t > 0$


$$V_c(t) = 120 + (40 - 120)e^{-t/50 \times 10^{-6}} \text{ V}$$

Q3 for RHS $I_L(0^+) = 0$

$$I_L(\infty) = 2A$$

$$\tau = \frac{0.1}{200} = \underline{0.0005}$$
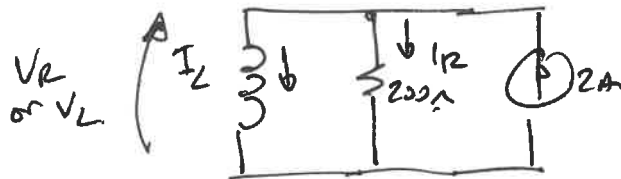
$$t > 0 \quad I_L(t) = 2(1 - e^{-t/0.0005})$$



$$I_R = 2 - I_L = 2 - 2 + 2e^{-t/0.0005}$$

$$I_R = 2e^{-t/0.0005}$$

$$\Rightarrow \underline{V_R = V_L = 400e^{-t/0.0005}}$$

for LHS

$$V_L(0^+) = 0$$

$$V_L(\infty) = 200V$$

$$\tau = RC \quad R = 100 \quad C = 10\mu f$$

$$\tau = 1 \times 10^{-3}$$

$$t > 0 \quad V_L(t) = 200 + (0 - 200)e^{-t/1 \times 10^{-3}}$$

Combining LHS + RHS

$$\underline{\text{for } t > 0 \quad V(t) = 400e^{-t/0.0005} - 200(1 - e^{-t/1 \times 10^{-3}})}$$